

Concurrent VHDL

- Concurrency
- Signal
- Inertial και Transport delays
- Παράδειγμα σε Inertial και Transport delays
- Προσομοίωση παραδείγματος σε Inertial και Transport delays
- Καθυστέρηση Delta
- Η εντολή When-Else
- Η εντολή With-Select
- Objects, class και type
- Data types
- Operations
- std_ulogic και std_logic type
- Αρχικές τιμές

Concurrent VHDL

- Παράδειγμα 4-to-1 Multiplexer
 - 4-to-1 Multiplexer με When-Else
 - 4-to-1 Multiplexer με With-Select
 - προσομοίωση παραδείγματος 4-to-1 Multiplexer
- Παράδειγμα 4-bit Ripple Carry Adder
 - προσομοίωση 4-bit Ripple Carry Adder
- Ασκήσεις - Προβλήματα

Concurrency

- Το Hardware από την φύση του είναι παράλληλο
 - η VHDL εκτελείται με ανάλογο τρόπο ο οποίος ονομάζεται **concurrent** (συντρέχων - παράλληλος)
 - αυτό επιτρέπει την όποια σειρά εκτέλεσης των εντολών στον κώδικα
- Τα ακόλουθα παραδείγματα είναι ισοδύναμα:

architecture example1 **of** ex **is**

begin

a<=b;

b<= c;

end example1;


architecture example2 **of** ex **is**

begin

b<=c;

a<= b;

end example2;

 

Signal

- Τα **signals** αποτελούν αντικείμενα τα οποία είναι **concurrent**
 - κατάλληλα για την περιγραφή του hardware
 - αντίθετα, οι **variables** αποτελούν **sequential** αντικείμενα

Syntax:

Signal assignment:

```
<target_identifier> '<=' <selected_expression>';'
```

- Παραδείγματα
 - **signal** a, b, c: std_logic;
 - c <= a **nor** b;

Inertial και Transport delays

- Inertial delay
 - αποτελεί την κοινή καθυστέρηση στη VHDL
 - παλμοί εύρους μικρότερου του Inertial delay δεν διαδίδονται
 - επέκταση: *Reject Inertial Delay Model*
παλμοί εύρους μικρότερου του Reject delay δεν διαδίδονται
- Transport delay
 - οι παλμοί διαδίδονται ανεξαρτήτως εύρους
- Παραδείγματα
 - `b1 <= a after 5ns;`
 - `b1 <= inertial a after 5ns;`
 - `b1 <= a after 10ns, b after 20ns;`
 - `b1 <= transport a after 10ns;`
 - `b1 <= reject 4ns inertial a after 10ns;`
- Χρησιμοποιούνται μόνο για προσομοιώσεις

Παράδειγμα σε Inertial και Transport delays

-- File: c:\my designs\delay_test1\SRC\delay_test1.VHD

-- created by Design Wizard: 01/25/01 19:54:57

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity delay_test1 **is**

port (A : **in** STD_LOGIC;

 B, C, D, E, F, G: **out** STD_LOGIC);

end delay_test1;

architecture delay_test1_comp **of** delay_test1 **is**

begin

 B <= **inertial** A **after** 5ns;

 C <= **inertial** A **after** 10ns;

 D <= **transport** A **after** 10ns;

 E <= **transport** A **after** 20ns;

 F <= **reject** 4ns **inertial** A **after** 5ns;


 G <= **reject** 4ns **inertial** A **after** 10ns;

end delay_test1_comp;

Προσομοίωση παραδείγματος σε Inertial και Transport delays

Για το σήμα εισόδου A χρησιμοποιήσαμε την ακολουθία:

 L10ns **H**4ns **L**6ns **H**6ns **L**14ns **H**20ns **L**40ns



Καθυστέρηση Delta

- Delta delay: χρόνος ανάμεσα σε δύο ακολουθιακά (sequential) γεγονότα.
- δεν είναι πραγματικός χρόνος
- εκτελείται ενώ το ρολόι του προσομοιωτή είναι ακίνητο.
- Στον καθορισμό ενός σήματος αυτό παίρνει την τιμή του μετά από ένα χρονικό διάστημα ίσο με Delta delay
 `B <= a; -- Signal B assign value of signal a after one delta delay.`
- Η παρακάτω γραμμή θα προκαλέσει άπειρη ταλάντωση κατά την προσομοίωση και πρέπει να αποφεύγεται
 `a <= not a;`

Η εντολή When-Else

Syntax:

```
<target> <= <expression> [after <expression>] when <condition>  
      <expression> [after <expression>] .... ;
```

- Παράδειγμα

entity example **is**

port (a, b, c : **in** std_logic;

data : **in** std_logic_vector(1 **downto** 0);

q : **out** std_logic);

end example;

architecture rtl **of** example **is**

begin

q <= a **when** data="00" **else**


b **when** data="11" **else**

c;

end rtl;

Η εντολή When-Else

 - Παράδειγμα VHDL-93
architecture rtl of example is
begin
q <= a when data="00" else
b when data="11" -- No else for VHDL-93
end rtl;
- Three state buffer



Η εντολή With-Select

Syntax:

```
with <expression> select  
    <target> <= <expression> when <chose> ;
```

- Παράδειγμα

entity example **is**

port (a, b, c : **in** std_logic;

data : **in** std_logic_vector(1 **downto** 0);

q : **out** std_logic);

end example;

architecture rtl **of** example **is**

begin

with data **select**

q <= a **when** “00”,

b **when** “11”,

c **when** **others**;

end rtl;

Objects, class και type

- Ένα **object** περιέχει μία τιμή ενός καθορισμένου τύπου (type)

<u>Class</u>	<u>Object</u>	<u>Data type</u>
Signal	a:	std_logic

- **Class**

- **Constant**: δεν αλλάζει τιμή. Μπορεί να ορισθεί παντού και μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου.
 - Παράδειγμα **constant** a: a_type := “1001”;
- **Variable**: αλλάζει τιμές. Μπορεί να ορισθεί μέσα σε process και subprograms και μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου.
 - Παράδειγμα a := John;
- **Signal**: αλλάζει τιμές σε σχέση με τον χρόνο.
 - Παράδειγμα a <= b_in;

Data types

- **Boolean type**

- Μπορεί να πάρει τις τιμές true και false.
Constants, variables και signals μπορούν να ορισθούν ως Boolean.
- Παράδειγμα:

Architecture rtl of example is

begin

process(....)

variable check: boolean;

begin

check := a < b;

if check **then**

.....

end process;

end rtl;

- Κατά την σύνθεση το true γίνεται “1” και το false “0”.

Data types

- **Integer type**

- Ακέραιος του οποίου το μήκος σε bits εξαρτάται από το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Συνήθως είναι 32 bits και άρα μπορεί να κυμανθεί από

-2147483648 έως 2147483648.

- Παραδείγματα :

constant loop_number: integer:=354;

signal my_int: integer **range** 0 **to** 255;

- **Bit type**

- Μπορεί να πάρει τις τιμές '0' ή '1'
- Παράδειγμα:

signal my_sig: bit;

my_sig <= '0';

Data types

- Character type (VHDL-87)

```
type character is (  
    NUL, SOH, STX, ETX, EOT, ENQ, ACK, BEL,  
    BS, HT, LF, VT, FF, CR, SO, SI,  
    DLE, DC1, DC2, DC3, DC4, NAK, SYN, ETB,  
    CAN, EM, SUB, ESC, FSP, GSP, RSP, USP,  
    ' ', '!', '"', '#', '$', '%', '&', "'",  
    '(', ')', '*', '+', ',', '-', '.', '/',  
    '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7',  
    '8', '9', ':', ';', '<', '=', '>', '?',  
    '@', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G',  
    'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O',  
    'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W',  
    'X', 'Y', 'Z', '[', '\', ']', '^', '_',  
    '`', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g',  
    'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o',  
    'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w',  
    'x', 'y', 'z', '{', '|', '}', '~', DEL);
```

Data types

- **Vectors**

- Παραδείγματα

entity example **is**

port (a : **in** std_logic_vector (3 **downto** 0);

b : **in** std_logic_vector(0 **to** 3);

c : **out** bit_vector (0 **to** 2);

end example;

architecture rtl **of** example **is**

signal int1: std_logic_vector (5 **downto** 0);

signal int2: std_logic_vector(0 **to** 2);

begin

int1 <= “100100”

int2 <= “110”

.....

end rtl;

Data types

- Για τα bit vectors ισχύουν τα ακόλουθα:

Binary B"10001"

Octal O"427"

Hex X"FAE6"

a_vect<=B"1100_0011_0011_1100";	--	Good
a_vect<="1100001100111100";	--	Identical to first assignment
a_vect<=X"C33C";	--	Identical to first assignment
a_vect<=X"C3_3C";	--	Identical to first assignment
a_vect<="1100_0011_0011_1100";	--	Error, B missing
a_vect<="C33C";	--	Error, X missing

Data types

- Για τον ορισμό μεγάλων vectors και όταν θέλουμε να ορίσουμε πολλά στοιχεία του ανύσματος στην ίδια τιμή χρησιμοποιούμε το others
 - Παραδείγματα
 - **signal** a: std_logic_vector(31 **downto** 0);
a <= “0000000000000000000000000000000000”;
a <= (**others** => '0');
 - **signal** b: std_logic_vector(5 **downto** 0);
b <= “010010”;
b <= (1 => '1', 4 => '1', **others** => '0');
- Concatenation (αλληλουχία) μέσω του τελεστή &
 - **signal** a: std_logic_vector(5 **downto** 0);
signal b,c,d: std_logic_vector(2 **downto** 0);
b <= '0' & c(1) & d(2);
a <= c & d;
 - Εάν c <= “011”, d <= “101” τότε το b είναι “011” και το a είναι “011101”.

Data types

- **Array type**

- Μίας διάστασης

type std_logic_vector **is array** (natural **range** <>) **of** std_logic;

type my_array **is array** (0 **to** 5) **of** std_logic;

type that_array **is array** (3 **downto** 0) **of** std_logic;

- Πολλών διαστάσεων

type data4x8 **is array** (0 **to** 3) **of** std_logic_vector (7 **downto** 0);

type data3x4x8 **is array** (0 **to** 2) **of** data4x8;

Data types

- **Type declaration**

- Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε τους δικούς μας τύπους ως
type <identifier> **is** <type_definition>;

- Παραδείγματα

- type** A_type **is array** (3 **downto** 0) **of** std_logic;

- type** my_int **is integer range** 0 **to** 63;

- signal** int1 : A_type;

- signal** int2 : my_int;

- **Time**

- **constant** delay : time := 0ns;

- a <= b **after** delay;

Data types

- **Enumerated type**

- **Type** state_type **is** (start, idle, waiting, run);
signal state : state_type;

- **Record type**

- Ένα record type μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικών τύπων

```
type <identifier> is record  
    record definition  
end record;
```

Data types

```
Architecture beh of ex is
type data_date is record
    year:      integer range 1996 to 2099;
    month:     integer range 1 to 12;
    date:      integer range 1 to 31;
    hour:      integer range 0 to 23;
    minute:    integer range 0 to 59;
    second:    integer range 0 to 59;
    data:      std_logic_vector(31 downto 0);
end record;

signal d:data_date;
begin
    d.year<=1997;
    d.month<=4;
    d.date<=8;
    d.hour<=11;
    d.minute<=57;
    d.second<=22;
    d.data<=data_in;
end;
```

Data types

- **Subtypes**

- Χρησιμοποιείται για υποσύνολα
 - **type** counter **is** integer **range** 0 **to** 100;
 - **subtype** low_range **is** counter **range** 0 **to** 50;

- **Predefined Attributes**

a **named entity** followed by an **apostrophe** and an **attribute name**.

if clock'event then --sequential VHDL

- | | |
|-------------------|--|
| – S'DELAYED(t) | is the signal value of S at time now - t . |
| – S'STABLE | is true if no event is occurring on signal S. |
| – S'STABLE(t) | is true if no even has occurred on signal S for t units of time. |
| – S'QUIET | is true if signal S is quiet. (no event this simulation cycle) |
| – S'QUIET(t) | is true if signal S has been quiet for t units of time. |
| – S'TRANSACTION | is a bit signal, the inverse of previous value each cycle S is active. |
| – S'EVENT | is true if signal S has had an event this simulation cycle. |
| – S'ACTIVE | is true if signal S is active during current simulation cycle. |
| – S'LAST_EVENT | is the time since the last event on signal S. |
| – S'LAST_ACTIVE | is the time since signal S was last active. |
| – S'LAST_VALUE | is the previous value of signal S. |
| – S'DRIVING | is false only if the current driver of S is a null transaction. |
| – S'DRIVING_VALUE | is the current driving value of signal S. |

Operations

Relational Operators

Symbol	Operand
=	equal
/=	not equal
<	less than
>	greater than
<=	less than or equal
>=	greater than or equal

Arithmetic Operators

Symbol	Operator
+	addition
-	subtraction
*	multiplication
/	division
abs	absolute value
rem	remainder
mod	modulus
**	exponentiation

std_ulogic και std_logic type

- std_ulogic type

Std_ulogic is a type which is declared in the ieee package std_logic_1164. Std_ulogic can assume the following values:

1	'U'	-- Uninitialized
2	'X'	-- Forcing Unknown
3	'0'	-- Forcing 0
4	'1'	-- Forcing 1
5	'Z'	-- High Impedance
6	'W'	-- Weak Unknown
7	'L'	-- Weak 0
8	'H'	-- Weak 1
9	'-'	-- Don't care

- std_logic type

Std_ulogic is a type which is declared in the ieee package std_logic_1164. Std_ulogic can assume the same values as std_logic. The difference is that std_logic is defined as:


subtype std_logic is resolved std_ulogic;

std_ulogic και std_logic type

- Η διαφορά ανάμεσα στα std_ulogic και std_logic είναι εμφανής σε σχέδια όπου ένα σήμα οδηγείται από περισσότερους του ενός drivers.
 - **std_ulogic**: το παραπάνω οδηγεί σε πρόβλημα και σε λάθος στο compilation
 - **std_logic**: όταν ένα σήμα οδηγείται από περισσότερους του ενός drivers, εκτελείται μία προκαθορισμένη συνάρτηση (resolution function) και αποφεύγεται το πρόβλημα.
Για το λόγο αυτό, το std_logic χρησιμοποιείται σε three-state buses

std_ulogic και std_logic type
 
```
Entity ex is
  port( d,c,en1,en2: in std_logic;
        dbus:          out std_logic);
end;
Architecture rtl of ex is
begin
  dbus<= d when enable1='1' else 'Z';
  dbus<= c when enable2='1' else 'Z';
end ;
```




```
Entity ex is
  port( d,c,en1,en2: in std_ulogic;
        dbus:          out std_ulogic);
end;
Architecture rtl of ex is
begin
  dbus<= d when enable='1' else 'Z';
  dbus<= c when enable2='1' else 'Z';
end ;
```

→ ERROR

Αρχικές τιμές

- Στο χρόνο μηδέν κατά την προσομοίωση όλα τα σήματα παίρνουν τις αρχικές τους τιμές. Η τιμή αυτή εξαρτάται από τον τύπο του σήματος και ισούται με την τιμή datatype'left.
 - **type** bit **is** ('0', '1');
 - **type** std_logic **is** ('U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-');
 - Bit'left='0'
 - Std_logic 'left='U'
- Μπορούμε να αλλάξουμε τις αρχικές τιμές ως εξής:
 - **signal** int1: std_logic:= '1';
 - **signal** int2: std_logic:= 'Z';
 - **signal** my_vect: std_logic_vector(3 **downto** 0):= "00LL";

Παράδειγμα 4-to-1 Multiplexer

 

4-to-1 Multiplexer με When-Else

-- File: c:\my designs\mux_4_to_1_we\SRC\mux_4_to_1_we.VHD

-- Using When-Else. Created by Design Wizard: 01/26/01 17:20:27

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity mux_4_to_1_we **is**

port (S: **in** STD_LOGIC_VECTOR (1 **downto** 0);

D: **in** STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);

Y: **out** STD_LOGIC);

end mux_4_to_1_we;

architecture function_table **of** mux_4_to_1_we **is**

begin

Y <= D(0) **when** S = "00" **else**

D(1) **when** S = "01" **else**

D(2) **when** S = "10" **else**

D(3) **when** S = "11" ;

end function_table;

4-to-1 Multiplexer $\mu\epsilon$ With-Select

```
-- File: c:\my designs\mux_4_to_1_we\SRC\mux_4_to_1_we.VHD  
-- Using With-Select. Created by Design Wizard: 01/26/01 17:20:27
```

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
entity mux_4_to_1_we is
```

```
    port ( S: in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
```

```
          D: in STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3);
```

```
          Y: out STD_LOGIC );
```

```
end mux_4_to_1_we;
```

```
architecture function_table of mux_4_to_1_we is
```

```
begin
```

```
with S select
```

```
    Y <= D(0) when "00",
```


```
        D(1) when "01",
```

```
        D(2) when "10",
```


```
        D(3) when others ;
```

```
end function_table;
```

Προσομοίωση παραδείγματος 4-to-1 Multiplexer

 


Παράδειγμα 4-bit Ripple Carry Adder

 

Παράδειγμα 4-bit Ripple Carry Adder

```
-- File: c:\my designs\adder_4_b_beh\SRC\adder_4_b_beh.VHD
-- Behavioral Description. Created by Design Wizard: 01/29/01 20:15:30
--
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity adder_4_b_beh is
    port ( A, B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          C0  : in STD_LOGIC;
          S   : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          C4  : out STD_LOGIC);
end adder_4_b_beh;
architecture adder_beh of adder_4_b_beh is
    signal sum : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
begin
    sum <= ('0' & A) + ('0' & B) + ("0000" & C0);
    C4  <= sum(4);
    S   <= sum(3 downto 0);
end adder_beh;
```

Προσομοίωση 4-bit Ripple Carry Adder

 

Ασκήσεις - Προβλήματα


1. Περιγράψτε σε VHDL τον 4-to-1 Multiplexer σε επίπεδο πυλών. Ελέγξτε την λογική με προσομοίωση. Συγκρίνετε τον αριθμό σειρών του κώδικά σας με αυτόν στα λυμένα παραδείγματα.
2. Ο πίνακας αληθείας ενός 2-to-4 Line Decoder είναι ο ακόλουθος

A1	A0	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Σχεδιάστε το κύκλωμα με πύλες, περιγράψτε το σε VHDL και ελέγξτε την λογική με προσομοίωση. Περιγράψτε ξανά το κύκλωμα σε VHDL χρησιμοποιώντας τις εντολές When-Else και With-Select.

Ασκήσεις - Προβλήματα

 3. Περιγράψτε σε VHDL τον 3-to-8 Line Decoder χρησιμοποιώντας τις εντολές When-Else και With-Select. Ελέγξτε την λογική με προσομοίωση.



Ασκήσεις - Προβλήματα

4. Περιγράψτε σε VHDL και ελέγξτε την λογική με προσομοίωση για τα παρακάτω
- Πολλαπλασιαστής 2 bits.
 - Πολλαπλασιαστής 4 bits.
 - Διαιρέτης 4 bits.