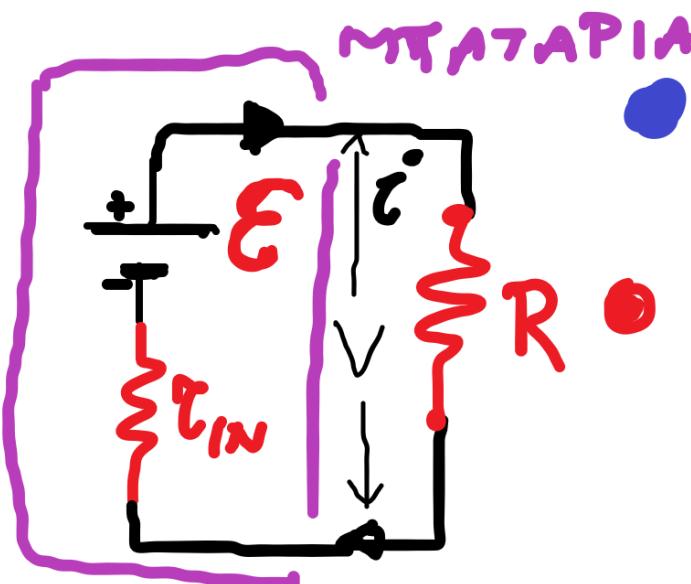


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27: ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

24.4.20 ①

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
→ ΑΝΤΛΙΕΣ φΟΡΤΙΟΥ → ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΕΓΕΡΤΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ (ΗΕΔ)

Η ΗΕΔ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ Ε ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΑΙ ΣΕ VOLT.




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΤΟΠΟΙ ΚΑ ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΙΛΙΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΤΗΛΡΗ ΣΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ $\sigma_{IN} = 0$

$V = E - \sigma i$ || $dW = E \cdot dq \Rightarrow L_{IN}, R$

$$dW = E \cdot dq \Rightarrow L_{IN}, R$$


24.4.20 Q

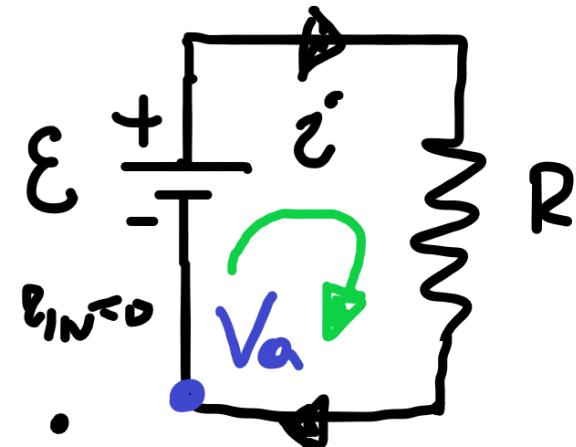

A)

$$\epsilon \cdot dq = \frac{R i^2}{P} \cdot dt \Rightarrow$$
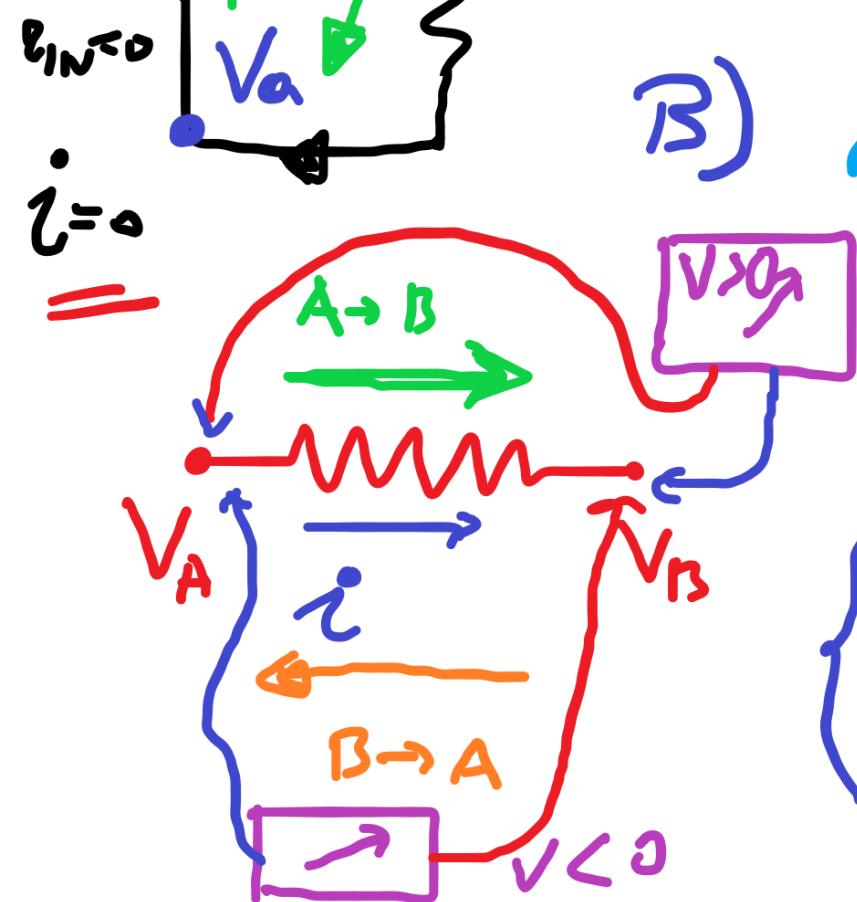
$$\epsilon \cdot i dt - \frac{R i^2}{P} dt \Rightarrow \epsilon = R \cdot i \Rightarrow i = \frac{\epsilon}{R}$$



B)

$$V_A + \underbrace{\epsilon - R \cdot i}_{= V_B} = V_A \Rightarrow i = \frac{\epsilon}{R}$$

ΠΙΑΤΙ
ΜΕΙΟΝ ??

$$\Delta V = R \cdot i \text{ (ohm)}$$


$$\boxed{\epsilon - R i = 0 \Rightarrow \text{ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΑΣΣΕΝ} \sum \epsilon = 0 \text{ !!}}$$

ΑΝ Η ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΩΙΑ
ΜΕΓΗ ΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ $\Rightarrow V_B < V_A$
→ ΠΙΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ $\rightarrow V_A > V_B$

2ΩΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF (ΚΑΝΟΝΑΣ ΒΡΟΧΩΝ) 24.4.70 ③

- ΤΟ ΑΠΕΥΡΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΠΟΥ ΣΥΝΔΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΡΟΧΟΥ
ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 
- ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΗΝ
ΗΛΕΥΘΟΥΝΤΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΙΝΑΙ $-R \cdot I$ ΗΛΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΝΑΙ $+R \cdot i$
- ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΜΙΑΣ ΙΑΝΙΚΗΣ ΤΠΗΡΗΣ (ΗΕΘ)
ΗΛΑ ΤΗΝ ΗΛΕΥΘΟΥΝΤΗ ΤΗΣ ΗΕΘ $(- \rightarrow +)$ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ $+ε$ ΗΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ $(+ \rightarrow -)$ ΕΙΝΑΙ
 $-ε$


Π.Χ.

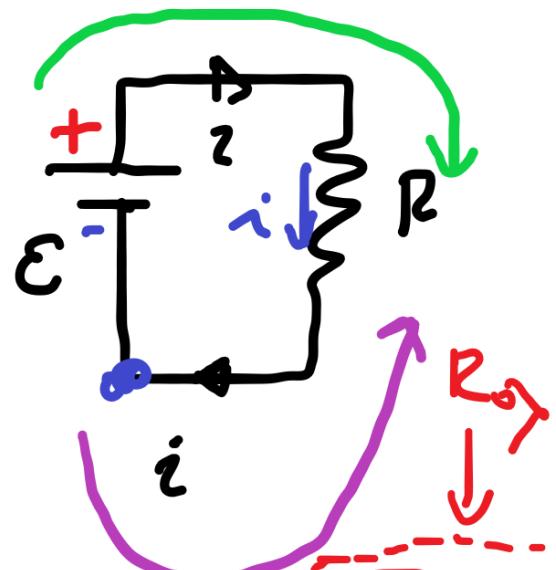

$$\mathcal{E} - Ri = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$+Ri - \mathcal{E} = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

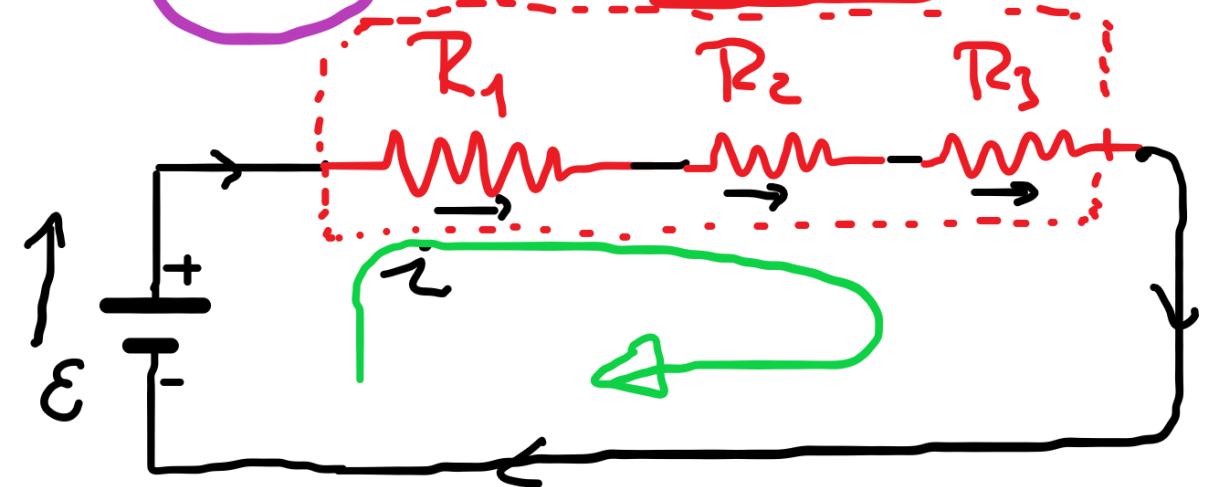

$$\mathcal{E} - R_1 i - R_2 i - R_3 i = 0 \Rightarrow$$


$$\mathcal{E} - (R_1 + R_2 + R_3) i = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2 + R_3} \quad \text{①}$$

$$= \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{ox}}} \quad \text{②}$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R_{\text{ox}}} \quad \text{③}$$

$R_{\text{ox}} = R_1 + R_2 + R_3$ *

$$V_B - V_A = ?$$

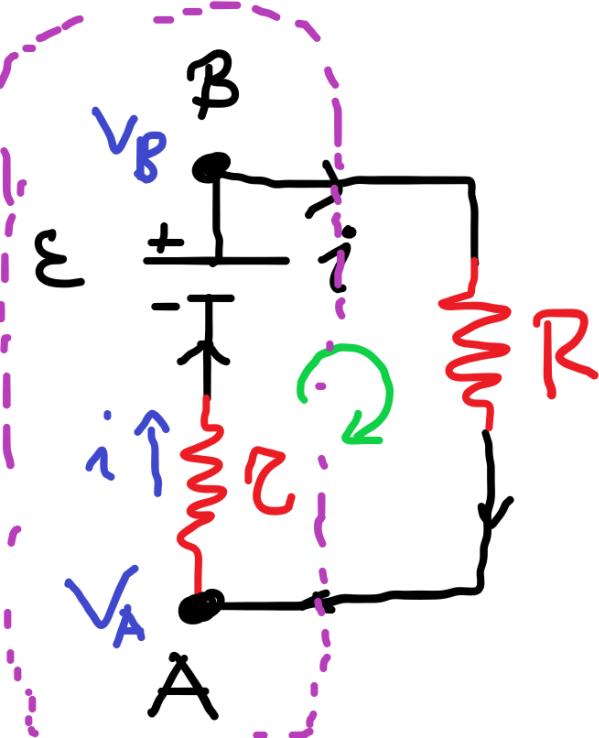

$$V_A - Ri + \epsilon = V_B \Rightarrow$$

$$V_B - V_A = \epsilon - Ri \quad \text{①}$$


$$\rightarrow \epsilon - Ri - R \cdot i \Rightarrow i = \frac{\epsilon}{R+R} \quad \text{②}$$

$$i = \frac{\epsilon}{R+R}$$

$$\textcircled{1} \textcircled{2} \Rightarrow V_B - V_A = \epsilon - R \cdot \frac{\epsilon}{R+R} = \epsilon \left(1 - \frac{R}{R+R}\right)$$

$$V_B - V_A = \frac{\epsilon R}{R+R}$$
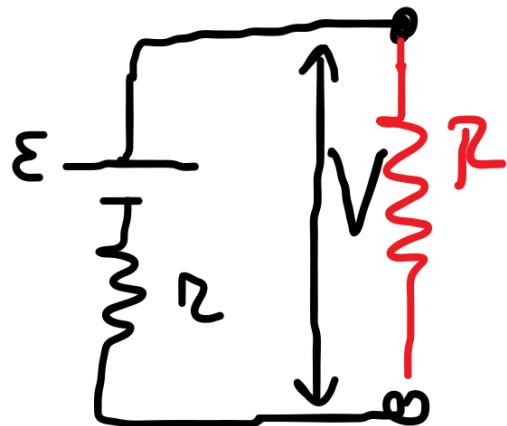
$$\left. \begin{array}{l} R = 2 \Omega \\ \epsilon = 12V \\ R = 4 \Omega \end{array} \right\} V_B - V_A = 8V$$



$$\left. \begin{aligned} P &= iV \\ V &= \epsilon - Ri \end{aligned} \right\} \Rightarrow P = i(\epsilon - iR)$$


$$P = i\epsilon - Ri^2$$

ΙΣΧΥΣ ΡΟΥ ΗΛΑΝΔΕΝΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ R

ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΗΛΑΝΔΕΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΗΝ R

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΗΕΔ

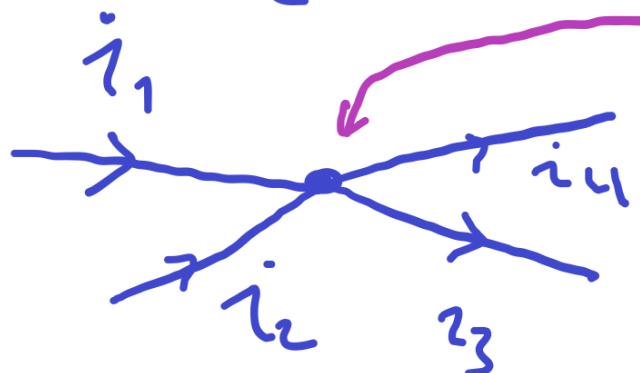1^{ος} ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHHOFF
(ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ)



$$i_1 + i_2 = i_3 + i_{out}$$


24.4.20 (7)

$$\frac{1}{R_{parallel}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{parallel} = R / 3$$

$$R = 10 \Omega \rightarrow R_{parallel} = 5 \Omega$$


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

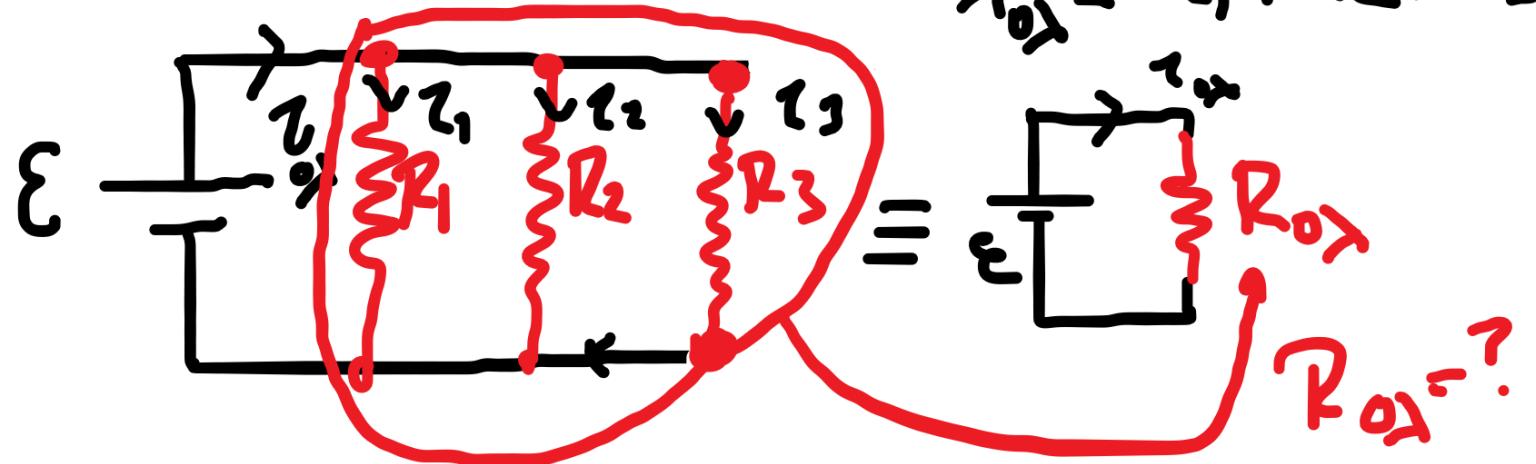

$$\frac{E}{R_{out}} = \frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2} + \frac{E}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{out}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

AΣΚΗΣΗ:

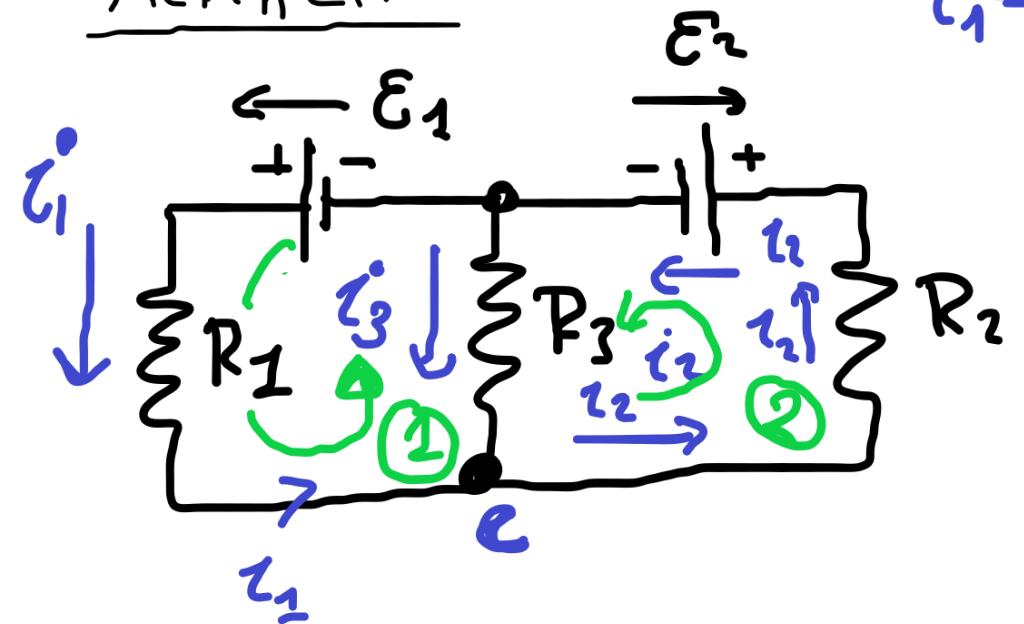

$$i_1 = ? \quad i_2 = ? \quad i_3 = ?$$

24.4.20

8

KOMBOS C: $i_1 + i_3 = i_2$

①: $-i_1 R_1 + E_1 + i_3 R_3 = 0$

②: $-E_2 - i_3 R_3 - i_2 R_2 = 0$



① ③ $\rightarrow E_1 - i_1 R_1 + (i_2 - i_1) R_3 = 0 \Rightarrow E_1 - i_1 (R_1 + R_3) + i_2 R_3 = 0 \quad \times \frac{R_3}{R_1 + R_3} \quad \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right. \Rightarrow$

② ③ $\rightarrow -E_2 - (i_2 - i_1) R_3 - i_2 R_2 = 0 \Rightarrow E_2 - i_2 R_3 + i_1 (R_2 + R_3) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{R_3}{R_1 + R_3} E_1 - i_1 R_3 + i_2 \frac{R_3^2}{R_1 + R_3} = 0 \\ E_2 - i_1 R_3 + i_2 (R_2 + R_3) = 0 \end{array} \right\}$$

$$\frac{R_3}{R_1 + R_3} E_1 - E_2 + i_2 \left[\frac{R_3^2}{R_1 + R_3} - (R_2 + R_3) \right] = 0$$

$$i_2 = + \frac{R_3 E_1 - (R_1 + R_3) E_2}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$


$$i_1 = - \frac{R_3 E_2 - (R_2 + R_3) E_1}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}$$

24.4.20

(9)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RC

ΦΟΡΤΙΣΗ

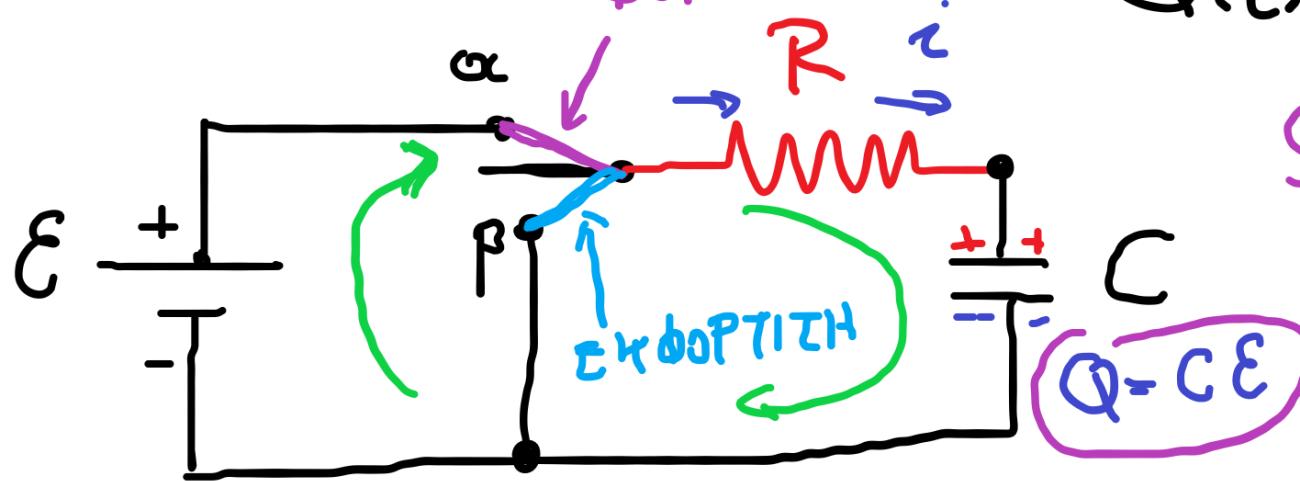 $Q(t)$? $i(t)$?

ΦΟΡΤΙΣΗ: $t=0 \quad Q=0, i \neq 0 \}$
 $t=\infty \quad Q=\text{σωματικό}, i=0 \}$

$$\mathcal{E} - iR - V_C = 0 \rightarrow$$

$$\mathcal{E} - iR - \frac{Q(t)}{C} = 0 \rightarrow -$$

$$\mathcal{E} - \frac{dQ}{dt} R - \frac{Q(t)}{C} = 0 \rightarrow \frac{\mathcal{E}}{R} - \frac{dQ}{dt} - \frac{Q(t)}{RC} = 0$$

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}}$$

$$Q(t) = A + B e^{-\gamma t}$$

$$Q(0) = 0 = A + B \Rightarrow A = -B \rightarrow$$

$$Q(t) = A - A e^{-\gamma t} = A(1 - e^{-\gamma t})$$

$$Q(\infty) = \mathcal{E} C = A$$

$$Q(t) = \mathcal{E} C (1 - e^{-\gamma t}) \quad (1)$$

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow$$

$$\mathcal{E} C (0 + \gamma e^{-\gamma t}) + \frac{\mathcal{E} C}{RC} (1 - e^{-\gamma t}) = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow$$

$$C \gamma e^{-\gamma t} + \frac{1}{R} (1 - e^{-\gamma t}) = \frac{\mathcal{E}}{R} \rightarrow$$


$$(C \gamma - \frac{1}{R}) e^{-\gamma t} - \frac{1}{R} = 0 \Rightarrow \boxed{\gamma = 1/RC}$$

24.4.20


(10)

КУКЛОСМАТА RC

ФОРТИΣΗ

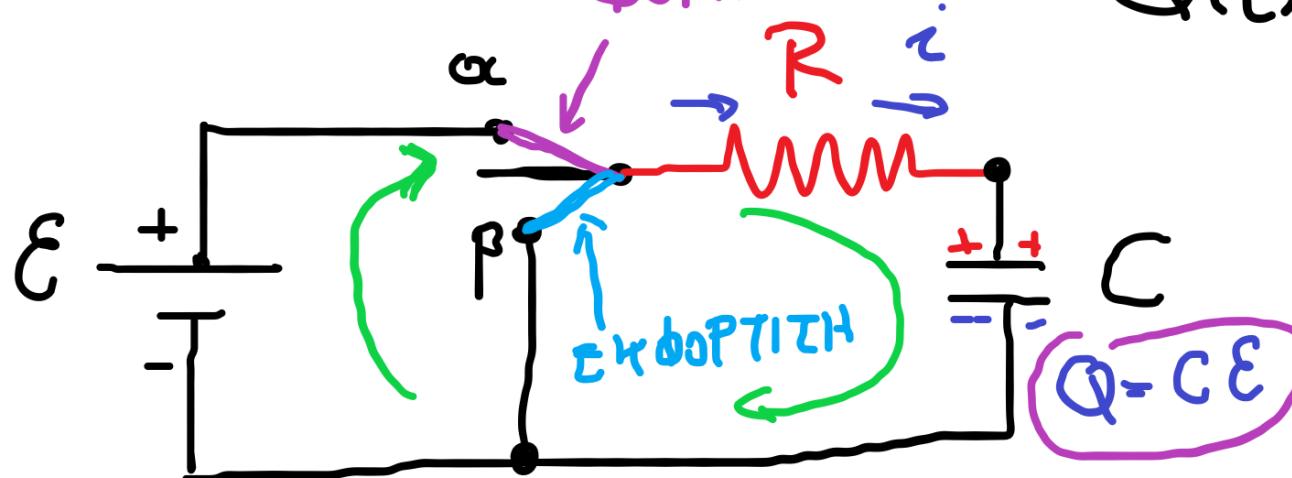 $Q(t) ? \quad i(+) ?$ 


$$Q(t) = Q_0 (1 - e^{-t/RC})$$

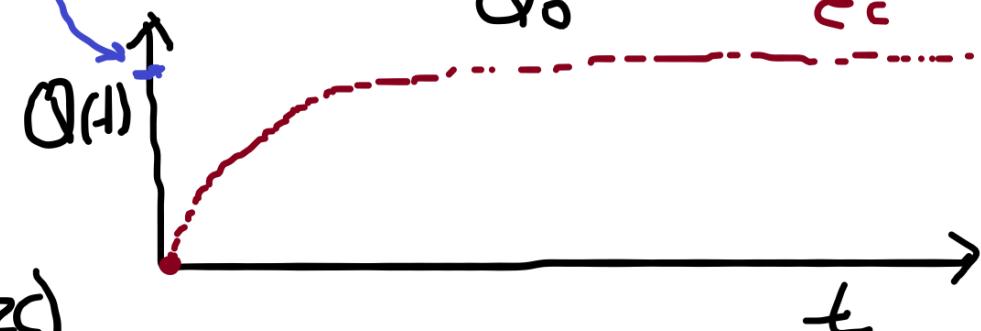

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt} = \epsilon_C \left(0 - \left(\frac{1}{RC} \right) e^{-t/RC} \right)$$

$$\boxed{\dot{i}(t) = \frac{\epsilon}{R} e^{-t/RC}}$$
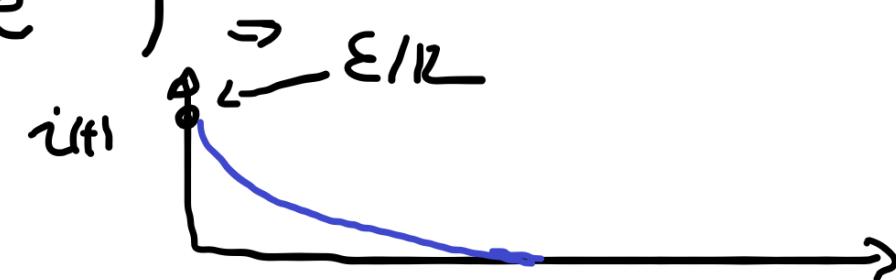
$$V_C = \frac{Q(t)}{C} = \epsilon (1 - e^{-t/RC})$$




24.4.20 (11)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ RC

ΦΟΡΤΙΣΗ

$Q(t)$? $i(t)$?

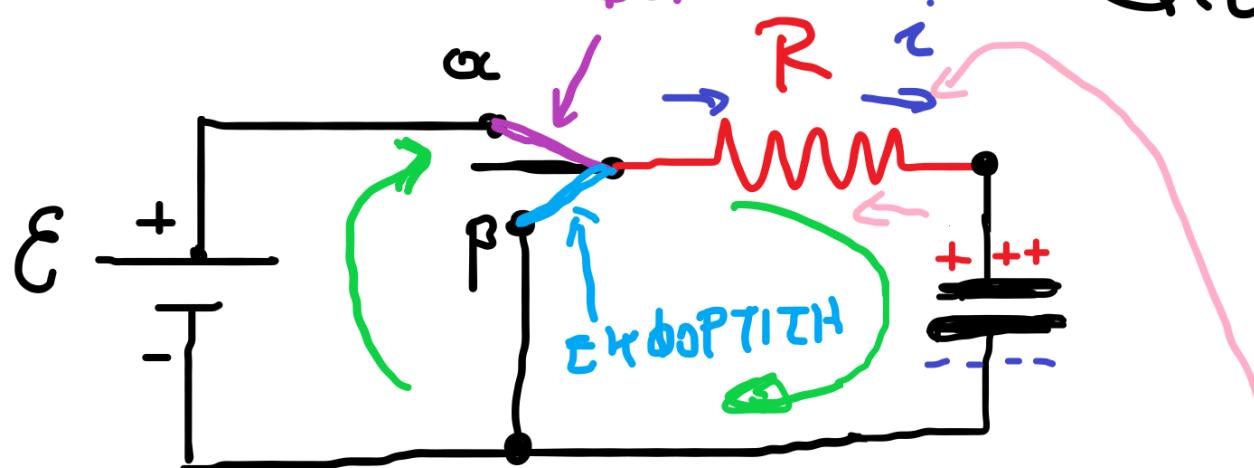

ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟ ΠΥΚΝΟΤΗ (P)

$$\left. \begin{array}{l} Q_0 = C \cdot \varepsilon \quad t=0 \\ t \rightarrow \infty \quad Q \rightarrow 0 \end{array} \right\}$$

$-t/kc$

$-t/kc$

$$\left. \begin{array}{l} Q(t) = A e^{-t/kc} \\ Q(0) = C \cdot \varepsilon \end{array} \right\} Q(t) = C \varepsilon e^{-t/kc}$$

$$i(t) = \frac{dQ}{dt} = -\frac{\varepsilon}{R} e^{-t/kc}$$

ΔΕΥΤΕΡΑ

11:00 - 13:00

