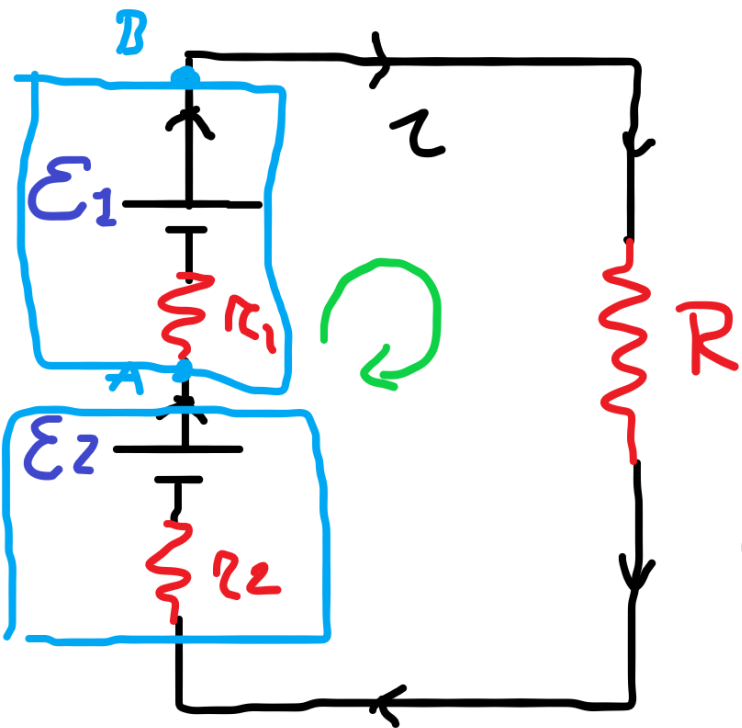


27.21: $\mathcal{E}_1 = 12\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 12\text{V}$, $r_1 = 0.016\Omega$, $r_2 = 0.012\Omega$ 27.4.70 ①



(α) ΠΟΙΑ ΤΙΜΗ ΤΟ R ΜΗΔΕΝΙΖΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ;

(β) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ; \rightarrow ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΔΗΛΑΔΗ Η \mathcal{E}_1 (ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΕΧΟΥΝ

(α) $\mathcal{E}_1 - iR - i r_2 + \mathcal{E}_2 - i r_1 = 0 \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{R + r_1 + r_2}$

$V_B - V_A = 0 = \mathcal{E}_1 - r_1 \cdot i \Rightarrow$

$0 = \mathcal{E}_1 - r_1 \frac{\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2}{R + r_1 + r_2} \Rightarrow \mathcal{E}_1 (R + r_1 + r_2) = r_1 (\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2) \Rightarrow$


$\Rightarrow \mathcal{E}_1 R + \mathcal{E}_1 r_1 + \mathcal{E}_1 r_2 = r_1 \mathcal{E}_1 + r_1 \mathcal{E}_2 \Rightarrow$

$\mathcal{E}_1 R = \mathcal{E}_2 r_1 - \mathcal{E}_1 r_2 \Rightarrow R = (\mathcal{E}_2 r_1 - \mathcal{E}_1 r_2) / \mathcal{E}_1 = 0.004\Omega$

27.32

$\mathcal{E}_1 = 10\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 5\text{V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = R = 4\Omega$

27.4.20 (2)

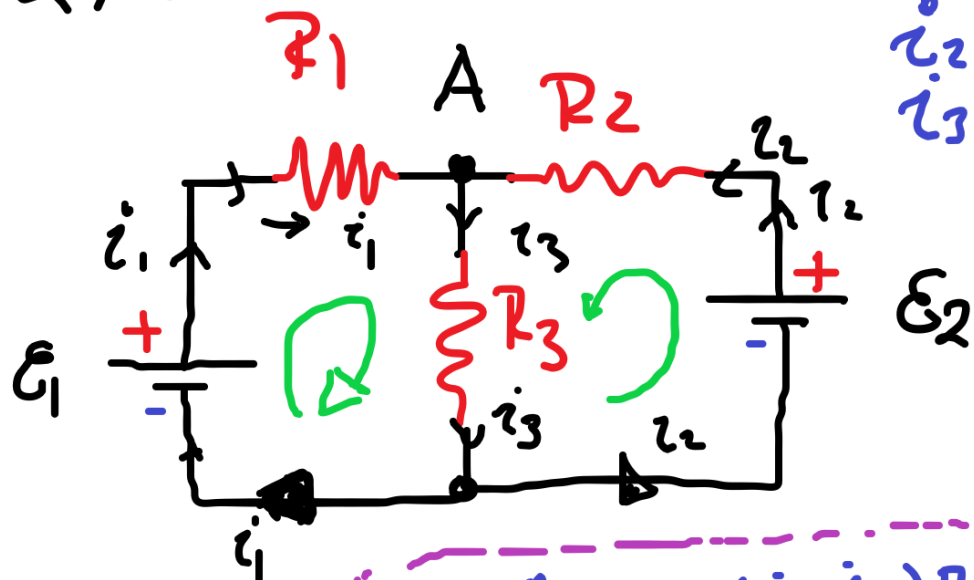

$i_2 = ?$
 $i_3 = ?$

- ΚΟΜΒΟΣ A → $i_1 + i_2 = i_3$ (1)
- ΒΡΟΧΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ → $\mathcal{E}_1 - i_1 R - i_3 R = 0$ (2)
- ΒΡΟΧΟΣ-ΔΕΞΙΑ → $\mathcal{E}_2 - i_2 R - i_3 R = 0$ (3)

(2)(1) → $\mathcal{E}_1 - i_1 R - (i_1 + i_2) R = 0 \rightarrow \mathcal{E}_1 - i_1 R = (i_1 + i_2) R$

(3)(1) → $\mathcal{E}_2 - i_2 R - (i_1 + i_2) R = 0 \rightarrow \mathcal{E}_2 - i_2 R = (i_1 + i_2) R$

→ $i_1 = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + i_2 R}{R}$ (4) → $\mathcal{E}_1 - \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + i_2 R}{R} R = (\frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + i_2 R}{R} + i_2) R \rightarrow i_2 = 0$

→ $\mathcal{E}_1 - 2i_1 R = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{10\text{V}}{8\Omega} = 1.25\text{A}$

(1) → $i_3 = \underline{\underline{1.25\text{A}}}$


27.33

$R = 2\ \Omega$


$\mathcal{E}_1 = 5\text{V}, \mathcal{E}_2 = 12\text{V}$ $V_2 = ?$, $V_1 = ?$

27.4.20

3

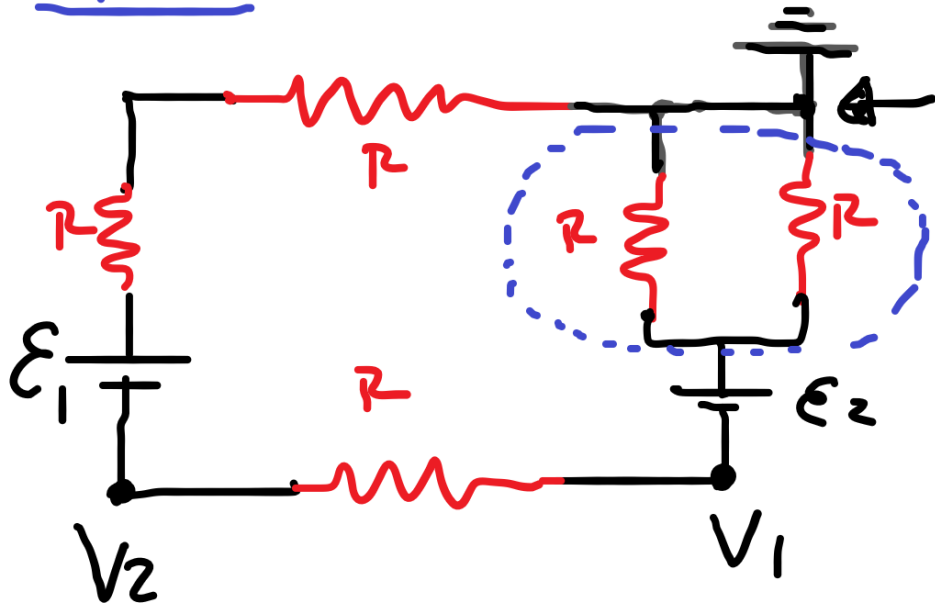
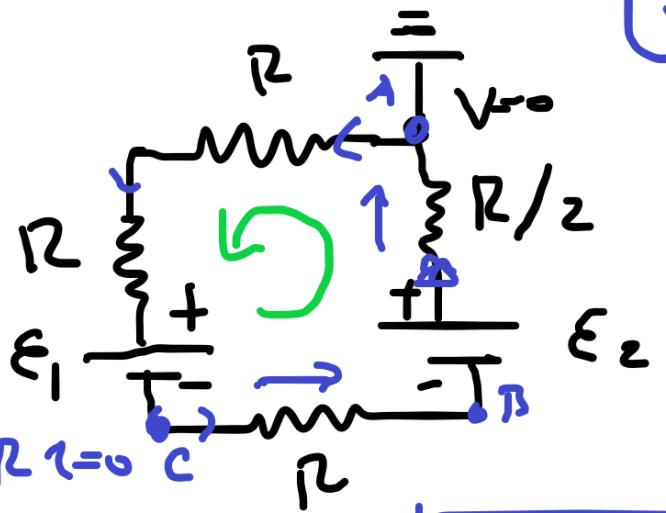
$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \rightarrow R_0 = R/2$$



$$\mathcal{E}_2 - R/2 i - R i - R i - \mathcal{E}_1 - R i = 0$$

$$\rightarrow i = \frac{\mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1}{R/2 + 3R} = \frac{12 - 5}{1\ \Omega + 6\ \Omega} = 1\text{A} \rightarrow \boxed{i = 1\text{A}}$$

$$0 - R i - R i - \mathcal{E}_1 = V_C$$

$\underbrace{\quad}_{-2} \quad \underbrace{\quad}_{-2} \quad \underbrace{\quad}_{-5} \rightarrow$


$$V_C = -9\text{V} = V_2$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow V_B - V_1 + \mathcal{E}_2 - \frac{R}{2} i = V_A = 0 \Rightarrow V_1 + 12 - 1 = 0$$

$$\boxed{V_1 = -11\text{V}}$$

$$(C - B) \rightarrow V_2 = V_C = V_B + R \cdot i = -11 + 2 = \underline{\underline{-9}} = V_2$$

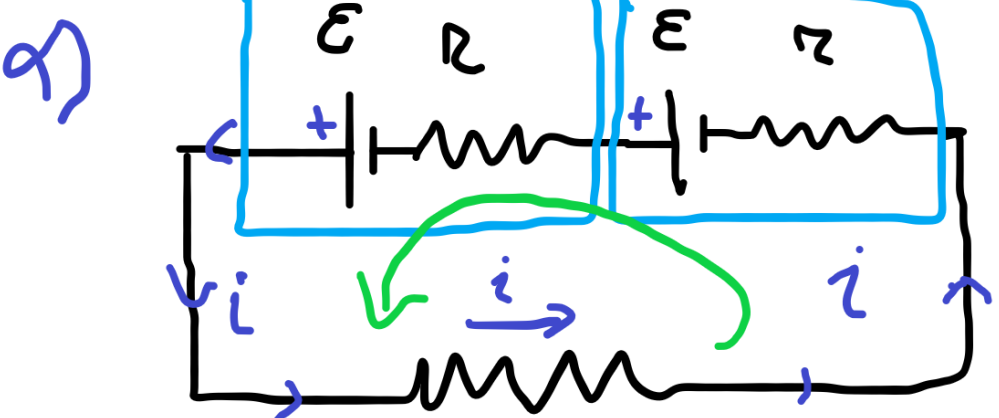
27.42 : $\mathcal{E} = 12\text{V}$ $r = 0.2\Omega$ $R = 2r = 0.4\Omega$ $i = ?$ 27.4.20 (4)



$$\mathcal{E} - Ri - ri + \mathcal{E} - Ri = 0$$

$$i = \frac{2\mathcal{E}}{R + 2r} = \frac{24\text{V}}{(0.4 + 0.4)\Omega} = \frac{24}{0.8}\text{A}$$

$i = 30\text{A}$

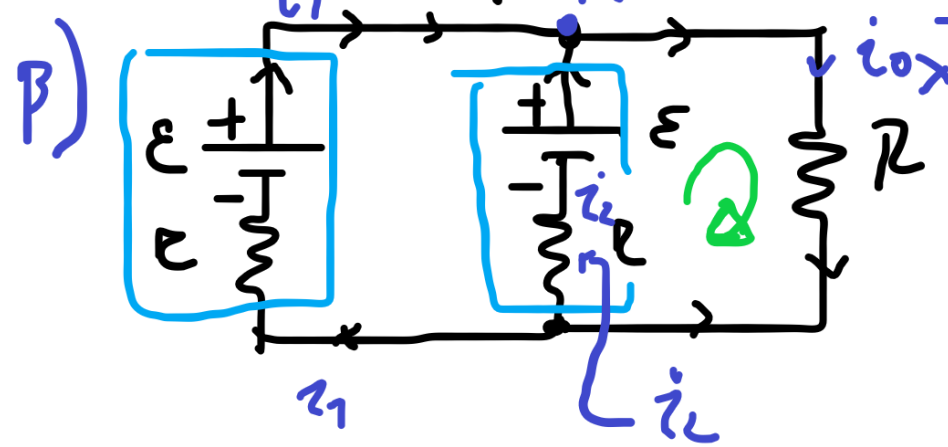

$i_1 + i_2 = i_{ox}$ (ΚΑΝΟΝ ΤΩΝ Α) }
 ΟΙ ΜΗΤΑΡΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ $\Rightarrow i_1 = i_2 = i$

$i_{ox} = 2i$

$$-ri + \mathcal{E} - R \cdot i_{ox} = 0$$

$$\Rightarrow -ri + \mathcal{E} - R \cdot 2i = 0$$

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + 2r} = \frac{12\text{V}}{(0.2 + 0.4)\Omega}$$


$i = 12\text{A} \Rightarrow i_{ox} = 24\text{A}$

27.67

$R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 15\text{ k}\Omega$, $C = 0.4\ \mu\text{F}$, $\mathcal{E} = 20\text{V}$


27.4.20

5

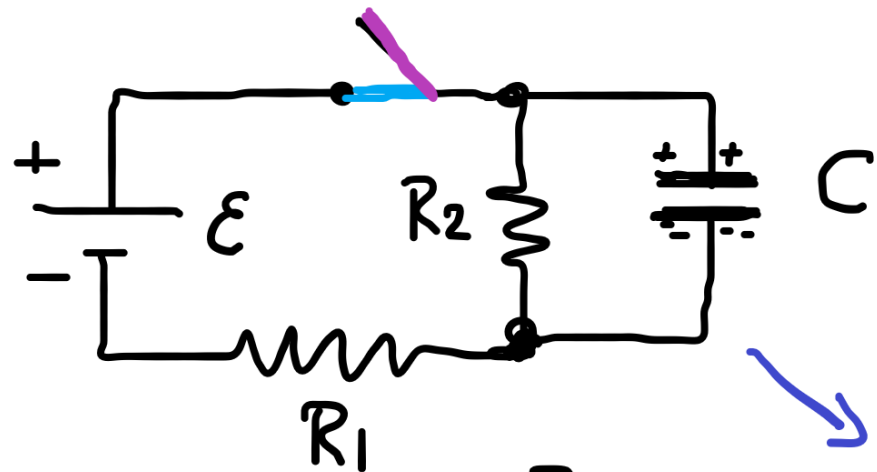


ΑΡΧΙΚΑ: ΟΝ \rightarrow C ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ $V_2 \leftarrow$

ΤΕΛΟΣ: OFF

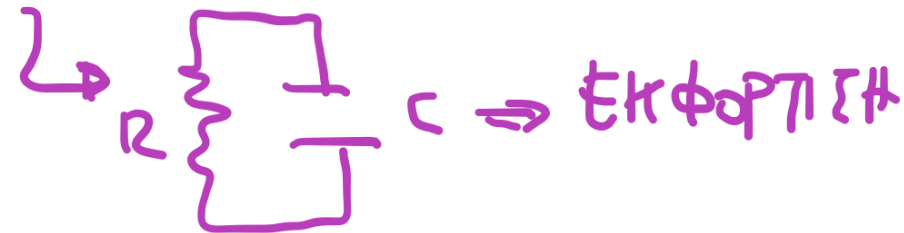

$i_2(t=4\text{ms}) = ?$

ΑΡΧΙΚΑ

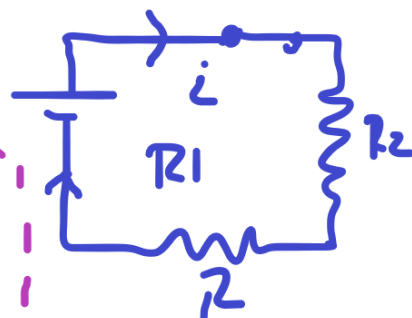

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

$$V_2 = V_C = i R_2 = \frac{\mathcal{E} R_2}{R_1 + R_2} = 12\text{V}$$


$$Q_0 = 0.4\ \mu\text{F} \times 12\text{V} = \underline{4.8\ \mu\text{C}}$$
$$V_0 = 12\text{V}$$

ΤΕΛΟΣ:

$$V = V_0 e^{-t/\tau C} = 12\text{V} e^{-\frac{4 \cdot 10^{-3}\text{s}}{15 \times 10^3 \cdot 0.4 \cdot 10^{-6}}}$$
$$= 12\text{V} \exp\left[-\frac{4}{15 \times 0.4}\right] = 6.16\text{V}$$

$$i_2 = \frac{6.16}{15\text{ k}\Omega} = 4.11 \cdot 10^{-4}\text{A}$$

27.66

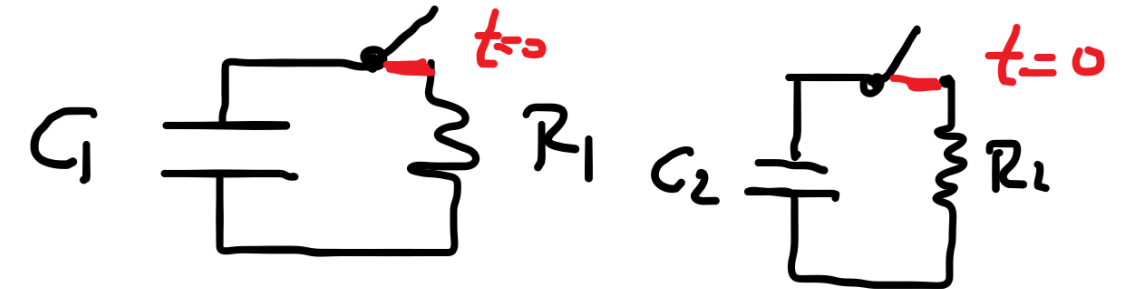

$R_1 = 20\Omega$ $C_1 = 5\mu F$ $R_2 = 10\Omega$, $C_2 = 8\mu F$
 $t = 0$ (ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΙ)

27.4.20 (6)
 $V(t) = V_0 e^{-t/RC}$
 $Q(t) = V_0 e^{-t/RC}$
 $\tau C = \text{ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ}$
 $RC = \tau$


ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΦΡΤΙΟ ;

$$\frac{Q_{02}}{Q_{01}} = 1.5$$

$$\left. \begin{aligned} Q_2(t) &= Q_{02} e^{-t/\tau_2} = Q_{02} e^{-t/RC_2} \\ Q_1(t) &= Q_{01} e^{-t/\tau_1} = Q_{01} e^{-t/RC_1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{Q_2(t)}{Q_1(t)} = 1 = \frac{Q_{02}}{Q_{01}} \frac{e^{-t/\tau_2}}{e^{-t/\tau_1}} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{Q_{10}}{Q_{20}} &= e^{-t(\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{\tau_1})} & \rightarrow \ln\left(\frac{Q_{10}}{Q_{20}}\right) &= -t\left(\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{\tau_1}\right) & t &= \frac{\ln(Q_{20}/Q_{10})}{\frac{1}{\tau_2} - \frac{1}{\tau_1}} \\ & & -\ln(Q_{20}/Q_{10}) &= -t(1/RC_2 - 1/RC_1) & t &= \frac{1}{602 \times 10^4 \text{ sec}} \end{aligned}$$

24.38 (ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

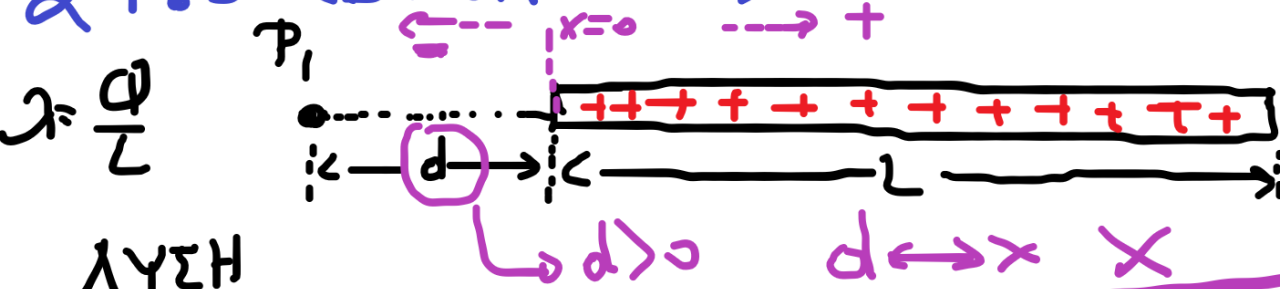

27.4.20 (7)

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(1 + \frac{L}{d}\right)$$

α) $V = V(x)$
 β) $E_x = ?$

ΛΥΣΗ

α)

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(1 + \frac{L}{-x}\right) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(\frac{-x+L}{-x}\right) \rightarrow V(x) = \frac{Q}{4\pi L} \ln\left(\frac{x-L}{x}\right)$$


β)

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V \rightarrow E_x = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln\left(1 - \frac{L}{x}\right) \right) = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \frac{x}{x-L} \cdot \frac{1 \cdot x - (x-L) \cdot 1}{x^2}$$

$$E_x = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \cdot \frac{x}{x-L} \cdot \frac{L}{x^2} \Rightarrow E_x = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x(x-L)}$$

$$E_x = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x(x-L)}$$

24-100

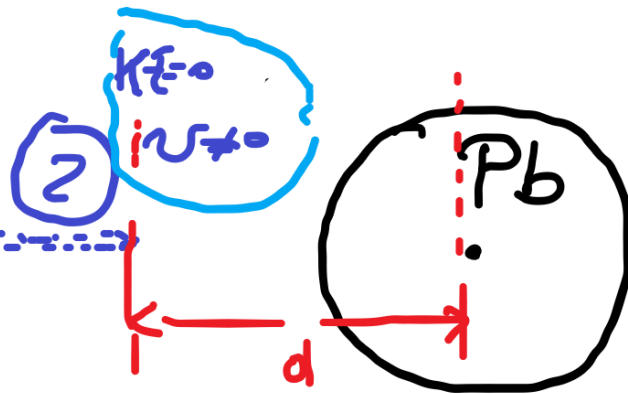

24.4.20 (8)

$Z = 82$
 (82 πρωτόνια)
 $q_p = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

$KE = 4.8 \text{ MeV}$

$d = ?$

a) ΛΥΣΗ

$1 \text{ eV} = 1 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joules}$

$\rightarrow KE = 4.8 \cdot 10^6 \text{ eV} = 4.8 \cdot 10^6 \times 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ Joules} = 7.68 \cdot 10^{-13} \text{ Joules}$

$\therefore KE = U_1 \Rightarrow KE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_{Pb} \cdot q_p}{d} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(Z \cdot q_p) q_p}{d} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2 q_p^2}{d} \Rightarrow$

$d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2 q_p^2}{KE}$

$d_a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2 \cdot 2 \cdot q_p^2}{KE}$

b) $p \leftrightarrow \alpha \quad \alpha = (p^+ p^+ n^0 n^0)$